

2023112027_ATTACHED PLOTS

VERILOG PLOTS


 

- FLIP FLOP

```
VCD info: dumpfile flipflop_wave.vcd opened
D=0 clk=0 Q1=x Qbar1=x Q2=x Qbar2=x
D=1 clk=1 Q1=x Qbar1=x Q2=0 Qbar2=1
D=1 clk=0 Q1=1 Qbar1=0 Q2=0 Qbar2=1
D=0 clk=1 Q1=1 Qbar1=0 Q2=1 Qbar2=0
D=0 clk=0 Q1=0 Qbar1=1 Q2=1 Qbar2=0
D=1 clk=1 Q1=0 Qbar1=1 Q2=0 Qbar2=1
D=1 clk=0 Q1=1 Qbar1=0 Q2=0 Qbar2=1
D=1 clk=1 Q1=1 Qbar1=0 Q2=1 Qbar2=0
D=0 clk=0 Q1=1 Qbar1=0 Q2=1 Qbar2=0
D=1 clk=1 Q1=1 Qbar1=0 Q2=0 Qbar2=1
D=1 clk=0 Q1=1 Qbar1=0 Q2=0 Qbar2=1
D=1 clk=1 Q1=1 Qbar1=0 Q2=1 Qbar2=0
D=1 clk=0 Q1=1 Qbar1=0 Q2=1 Qbar2=0
D=1 clk=1 Q1=1 Qbar1=0 Q2=1 Qbar2=0
D=1 clk=1 Q1=1 Qbar1=0 Q2=1 Qbar2=0
(base) ritama@ritama:~/Downloads/Project_v
```




- FINAL CIRCUIT

Studio Code




VCD info: dumpfile test.vcd opened for o
clk=0 a=xxxx b=xxxx ci=x co=x s=xxxx
clk=1 a=xxxx b=xxxx ci=x co=x s=xxxx
clk=0 a=0000 b=0000 ci=0 co=x s=xxxx
clk=1 a=0000 b=0000 ci=0 co=x s=xxxx
clk=0 a=0001 b=0001 ci=0 co=0 s=0000
clk=1 a=0001 b=0001 ci=0 co=0 s=0000
clk=0 a=0010 b=0011 ci=1 co=0 s=0010
clk=1 a=0010 b=0011 ci=1 co=0 s=0010
clk=0 a=1111 b=0000 ci=0 co=0 s=0110
clk=1 a=1111 b=0000 ci=0 co=0 s=0110
clk=0 a=0000 b=1111 ci=0 co=0 s=1111
clk=1 a=0000 b=1111 ci=0 co=0 s=1111
clk=0 a=1111 b=1111 ci=0 co=0 s=1111
clk=1 a=1111 b=1111 ci=0 co=0 s=1111
clk=0 a=1111 b=1111 ci=1 co=1 s=1110
clk=1 a=1111 b=1111 ci=1 co=1 s=1110
clk=0 a=1000 b=1000 ci=0 co=1 s=1111
clk=1 a=1000 b=1000 ci=0 co=1 s=1111
clk=0 a=1000 b=1000 ci=1 co=1 s=0000
clk=1 a=1000 b=1000 ci=1 co=1 s=0000
clk=0 a=0101 b=0011 ci=0 co=1 s=0001
clk=1 a=0101 b=0011 ci=0 co=1 s=0001
clk=0 a=0101 b=0011 ci=1 co=0 s=1000
clk=1 a=0101 b=0011 ci=1 co=0 s=1000
clk=0 a=0110 b=1001 ci=0 co=0 s=1001
clk=1 a=0110 b=1001 ci=0 co=0 s=1001
clk=0 a=0110 b=1001 ci=1 co=0 s=1111
clk=1 a=0110 b=1001 ci=1 co=0 s=1111
clk=0 a=0111 b=0111 ci=0 co=1 s=0000
clk=1 a=0111 b=0111 ci=0 co=1 s=0000
clk=0 a=0111 b=0111 ci=1 co=0 s=1110
clk=1 a=0111 b=0111 ci=1 co=0 s=1110
clk=0 a=0111 b=0111 ci=1 co=0 s=1111
clk=1 a=0111 b=0111 ci=1 co=0 s=1111
clk=0 a=0111 b=0111 ci=1 co=0 s=1111
clk=1 a=0111 b=0111 ci=1 co=0 s=1111
clk=0 a=0111 b=0111 ci=1 co=0 s=1111
clk=1 a=0111 b=0111 ci=1 co=0 s=1111

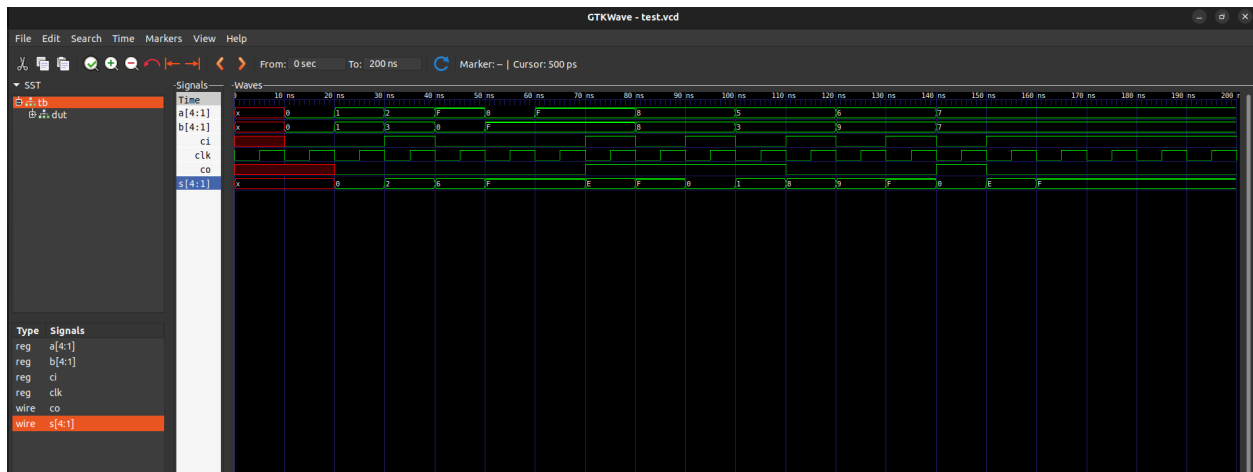1, Col 13 Spaces: 2 UTF-8 CRLF Verilog 1m




- CARRY LOOK AHEAD


```
VCD info: dumpfile test2.vcd opened for ou
clk=x a=xxxx b=xxxx cin=x o=xxxx cout=x
clk=1 a=xxxx b=xxxx cin=x o=xxxx cout=x
clk=0 a=0000 b=0000 cin=0 o=0000 cout=0
clk=1 a=0000 b=0000 cin=0 o=0000 cout=0
clk=0 a=0011 b=0001 cin=0 o=0100 cout=0
clk=1 a=0011 b=0001 cin=0 o=0100 cout=0
clk=0 a=0011 b=0001 cin=0 o=0100 cout=0
clk=1 a=0011 b=0001 cin=0 o=0100 cout=0
clk=0 a=0011 b=0001 cin=0 o=0100 cout=0
(base) ritama@ritama:~/Downloads/Project_v
```

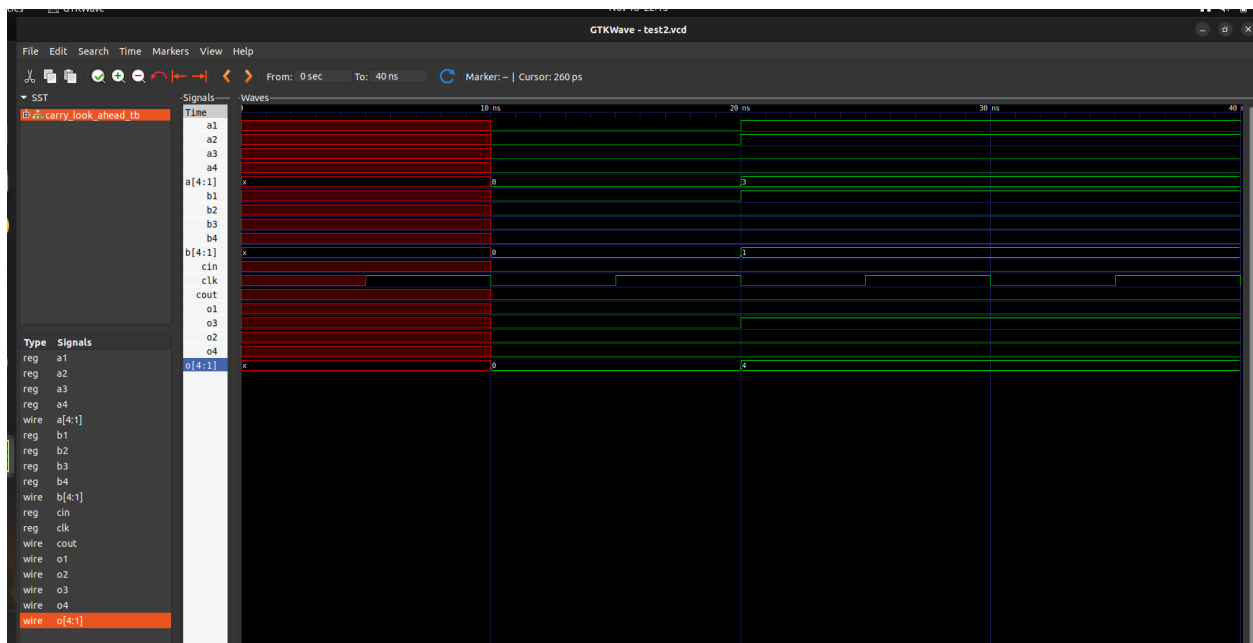


MAGIC PLOTS


- INVERTER

 

 



- XOR

 

 



- NOR

 

 



- NAND

 

 




- TSPC

 

 



- ADDER

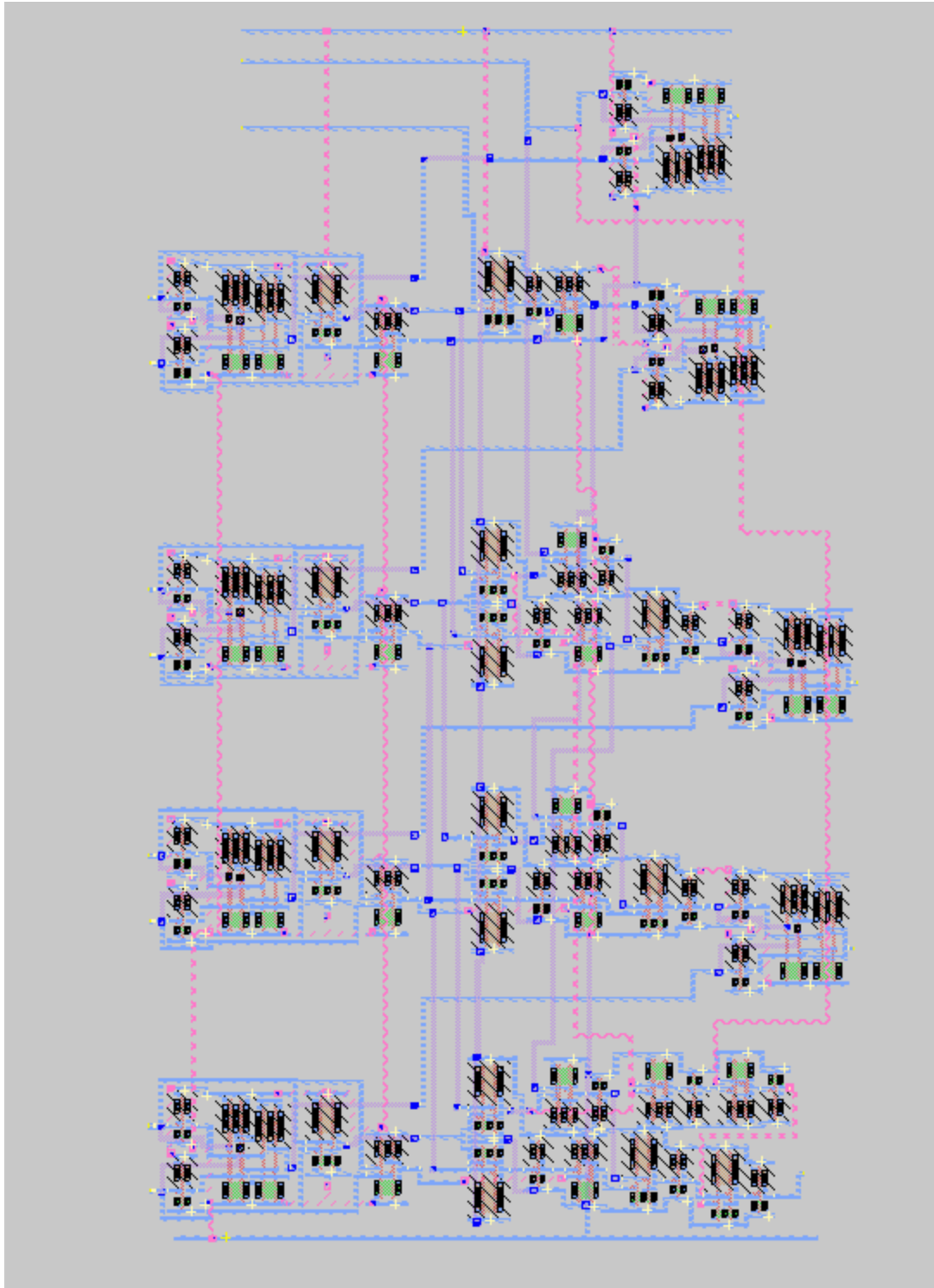


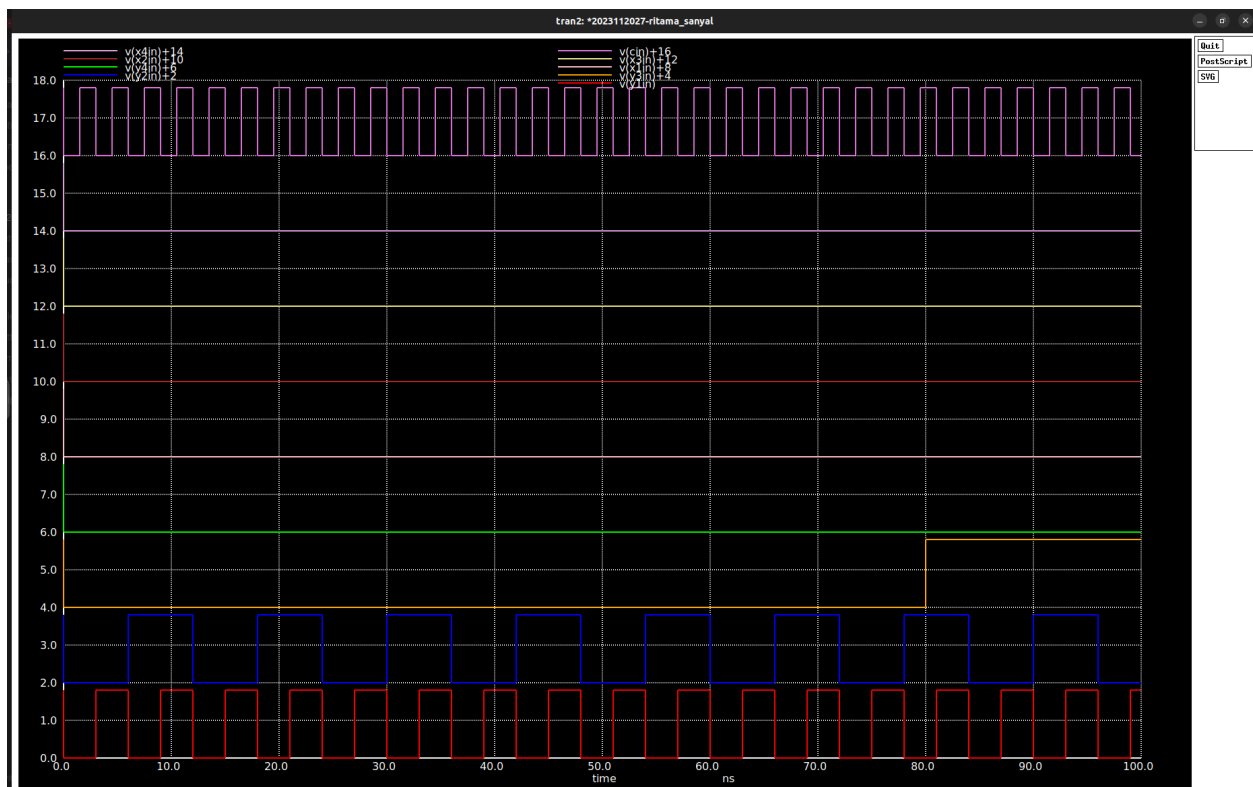 

- FULL CIRCUIT

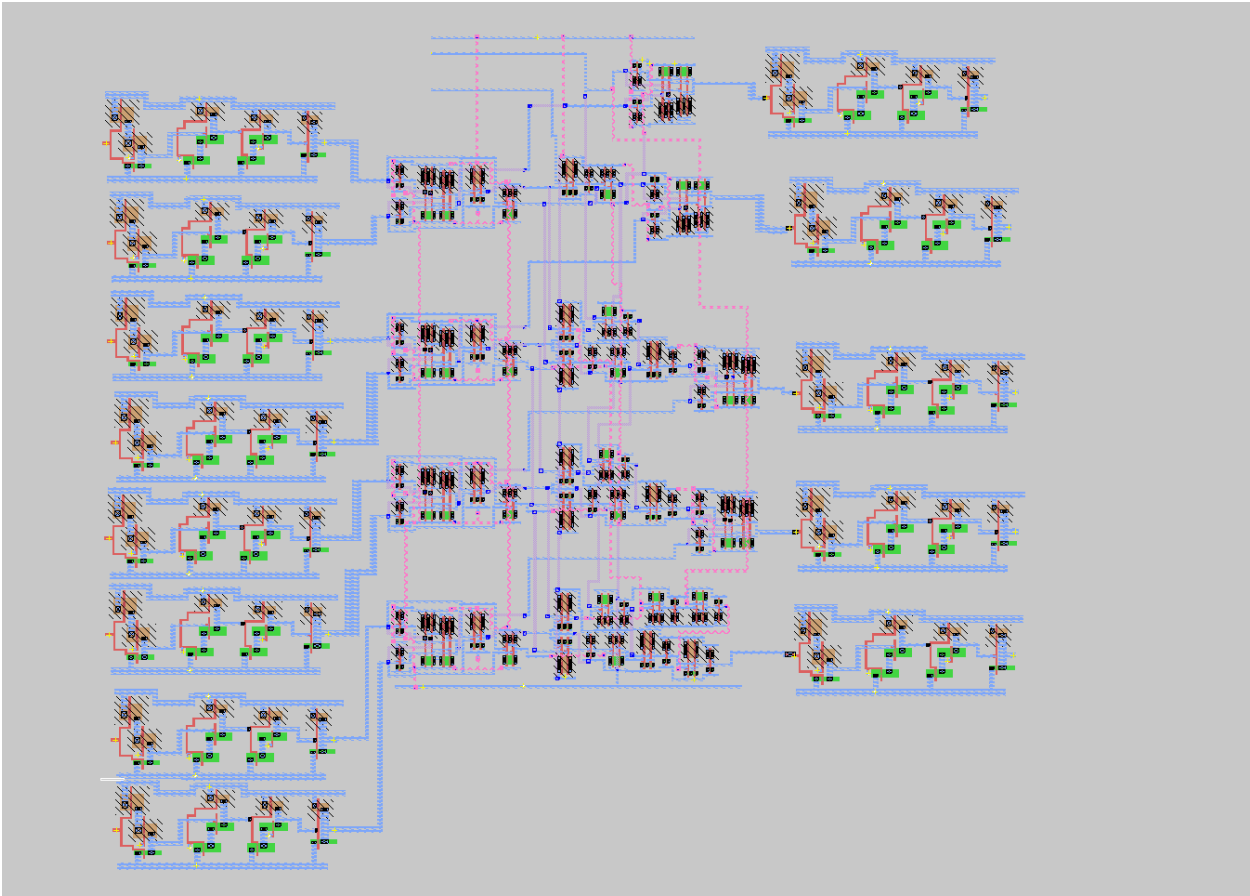


 

 



NGSPICE

- TSPC

 



• ADDER

 

 

tpdr1	=	7.718883e-08	targ=	8.320483e-08	trig=	6.016000e-09
tpdf1	=	5.266701e-10	targ=	5.306701e-10	trig=	4.000000e-12
tpd1	=	3.88578e-08				

- FINAL CIRCUIT

  

Measurements for Transient Analysis

tpdr1	=	2.010425e-08	targ=	2.010925e-08	trig=	5.000000e-12
tpdf1	=	8.015643e-08	targ=	1.001714e-07	trig=	2.001500e-08
tpd1	=	5.01303e-08				